

0.0.1 Esercizio

Al circuito in figura (a) viene applicato il segnale mostrato nella figura (b). Si considerino porte logiche ideali alimentate a 0V e 5V, caratterizzate da soglia di commutazione pari a $\frac{V_{DD}}{2}$. Si chiede:

- a) Disegnare l'andamento dell'uscita considerando $\Delta T_{LOW,IN} = 1s$.
- a) Disegnare l'andamento dell'uscita considerando $\Delta T_{LOW,IN} = 20\mu s$.

