

Figure 1: Andamento della tensione V_{in} nel tempo

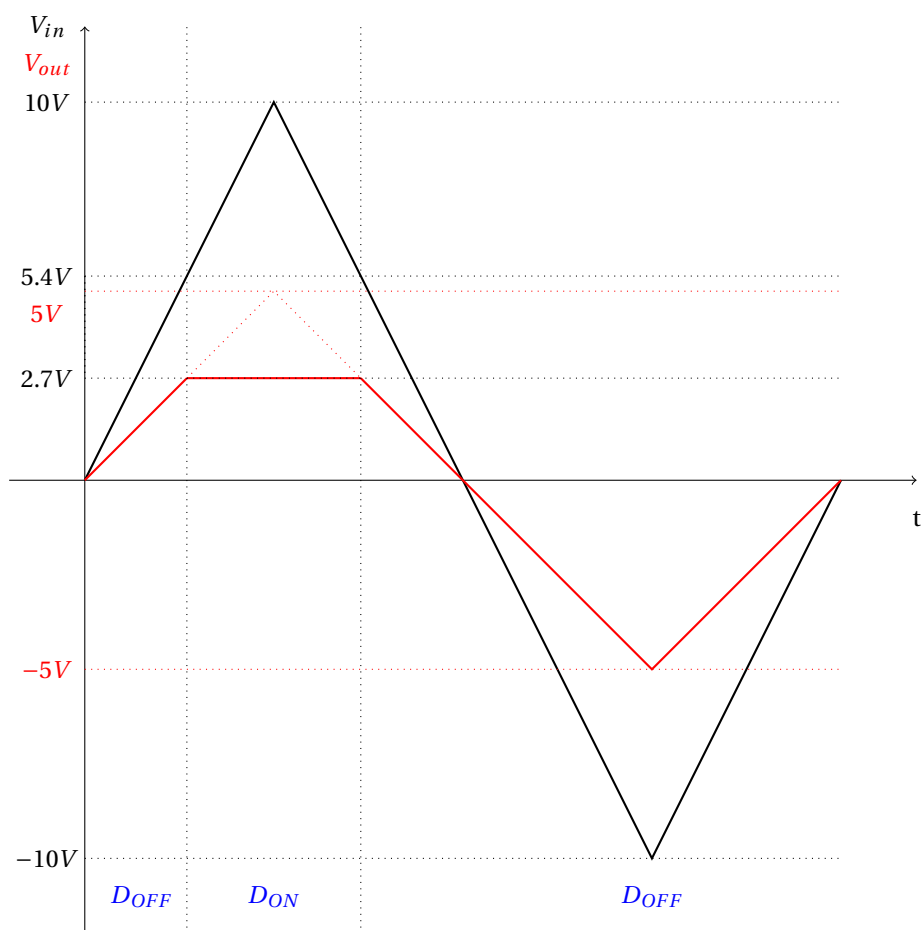


Figure 2: Andamento della tensione V_{out} nel tempo

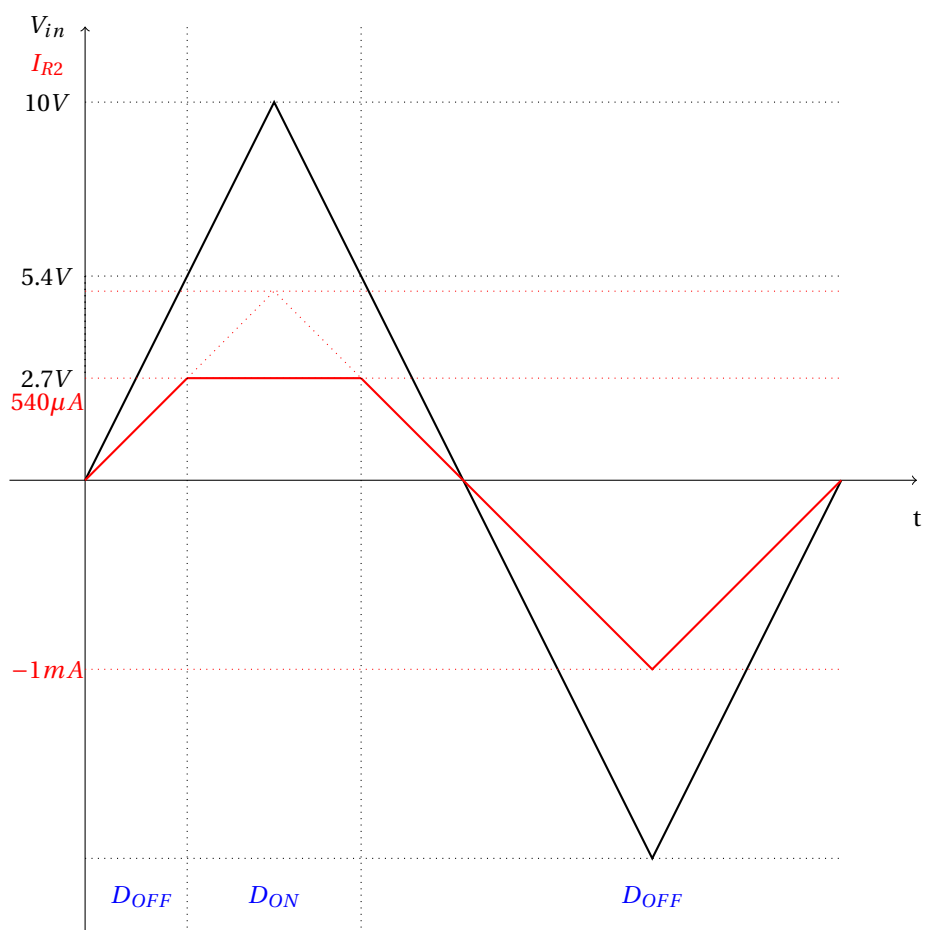


Figure 3: Andamento della corrente I_{R2} nel tempo

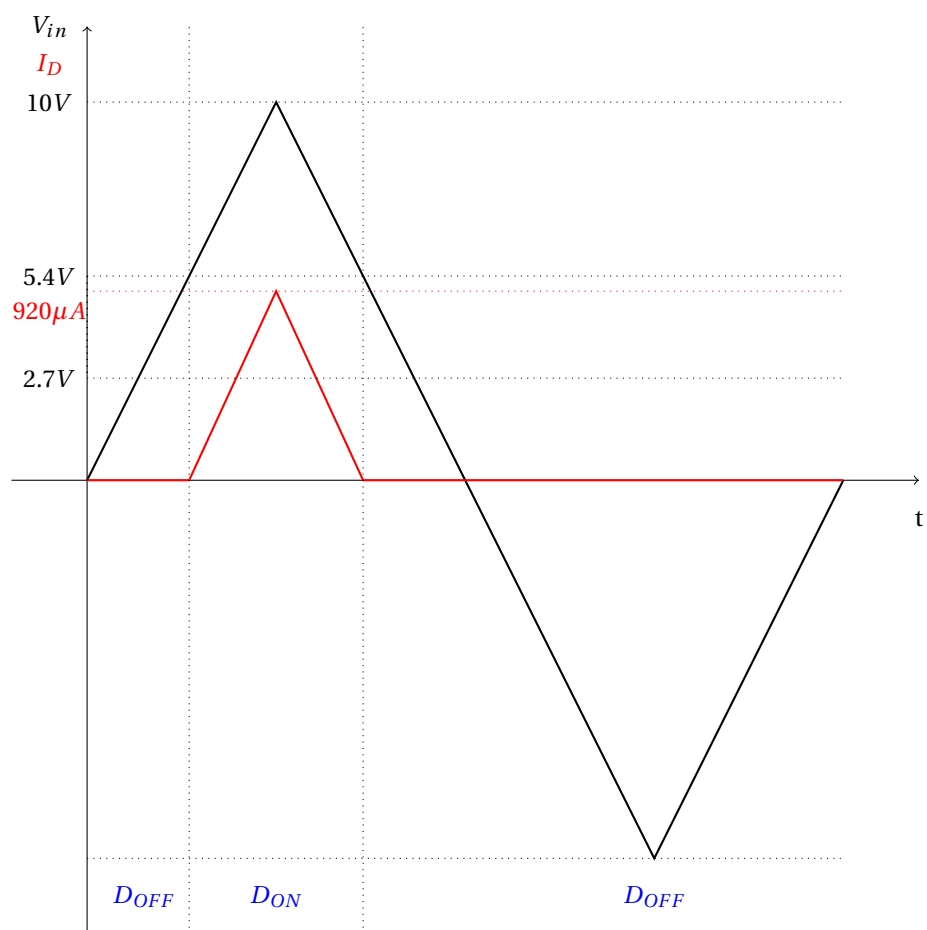


Figure 4: Andamento della corrente I_D nel tempo

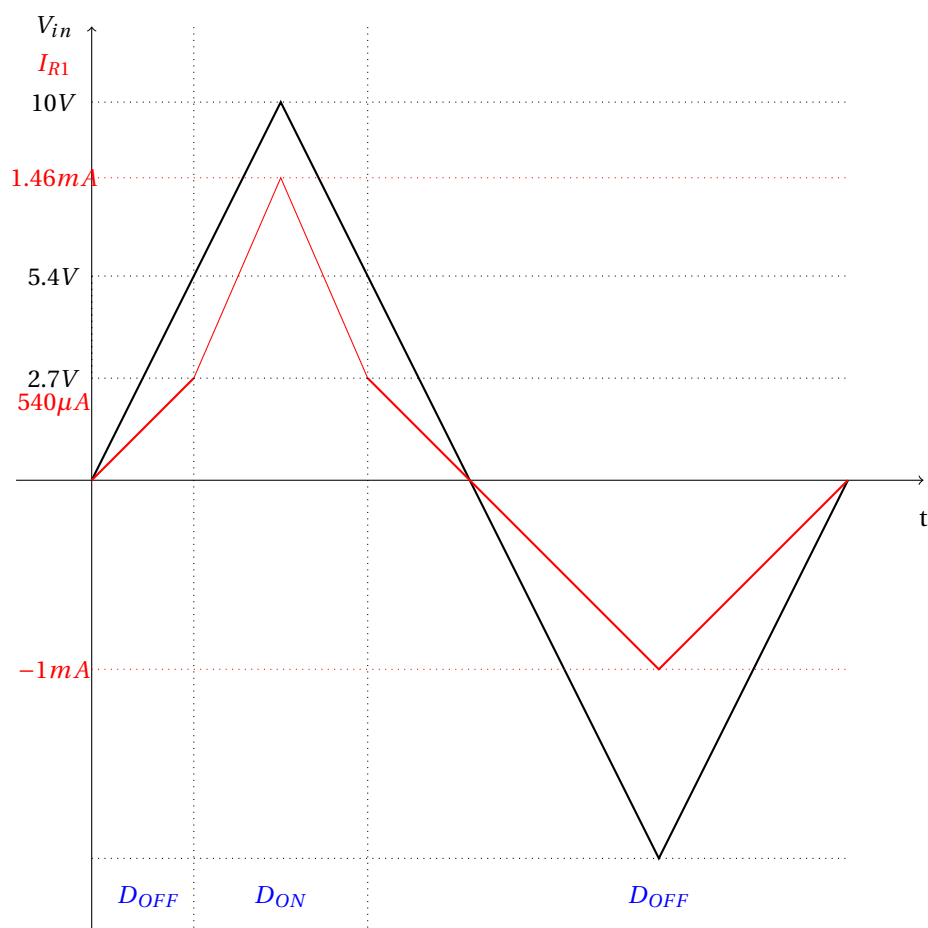


Figure 5: Andamento della corrente I_{R1} nel tempo

